

**Chapter 5, Solution 74.**

Let  $v_1$  = output of the first op amp  
 $v_2$  = input of the second op amp.

The two sub-circuits are inverting amplifiers

$$v_1 = -\frac{100}{10}(0.9) = -9\text{V}$$

$$v_2 = -\frac{32}{1.6}(0.6) = -12\text{V}$$

$$i_o = \frac{v_1 - v_2}{20\text{k}} = -\frac{-9 + 12}{20\text{k}} = \mathbf{150\ \mu\text{A}}.$$