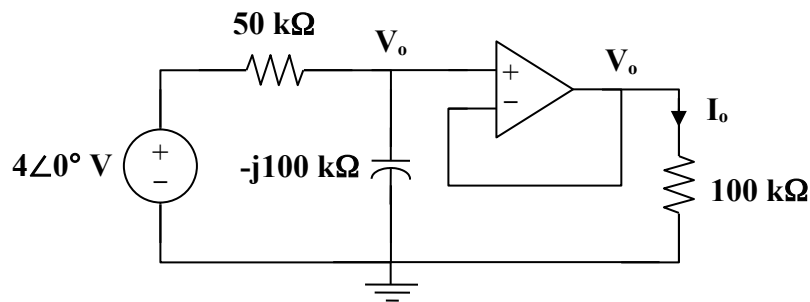


Chapter 10, Solution 72.

$$4 \cos(10^4 t) \longrightarrow 4 \angle 0^\circ, \quad \omega = 10^4$$
$$1 \text{ nF} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(10^4)(10^{-9})} = -j100 \text{ k}\Omega$$

Consider the circuit as shown below.



At the noninverting node,

$$\frac{4 - V_o}{50} = \frac{V_o}{-j100} \longrightarrow V_o = \frac{4}{1 + j0.5}$$

$$I_o = \frac{V_o}{100\text{k}} = \frac{4}{(100)(1 + j0.5)} \text{ mA} = 35.78 \angle -26.56^\circ \mu\text{A}$$

Therefore,

$$i_o(t) = 35.78 \cos(10^4 t - 26.56^\circ) \mu\text{A}$$