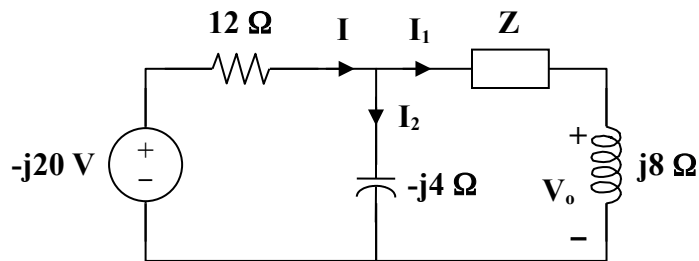


Chapter 9, Solution 55.



$$\mathbf{I}_1 = \frac{\mathbf{V}_o}{j8} = \frac{4}{j8} = -j0.5$$

$$\mathbf{I}_2 = \frac{\mathbf{I}_1(\mathbf{Z} + j8)}{-j4} = \frac{(-j0.5)(\mathbf{Z} + j8)}{-j4} = \frac{\mathbf{Z}}{8} + j$$

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 = -j0.5 + \frac{\mathbf{Z}}{8} + j = \frac{\mathbf{Z}}{8} + j0.5$$

$$-j20 = 12\mathbf{I} + \mathbf{I}_1(\mathbf{Z} + j8)$$

$$-j20 = 12\left(\frac{\mathbf{Z}}{8} + \frac{j}{2}\right) + \frac{-j}{2}(\mathbf{Z} + j8)$$

$$-4 - j26 = \mathbf{Z}\left(\frac{3}{2} - j\frac{1}{2}\right)$$

$$\mathbf{Z} = \frac{-4 - j26}{\frac{3}{2} - j\frac{1}{2}} = \frac{26.31\angle 261.25^\circ}{1.5811\angle -18.43^\circ} = 16.64\angle 279.68^\circ$$

$$\mathbf{Z} = (2.798 - j16.403) \, \Omega$$