

Chapter 10, Solution 32.

Determine V_o and I_o in the circuit of Fig. 10.80 using mesh analysis.


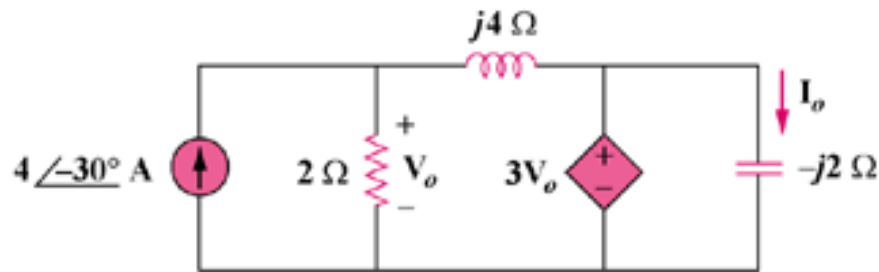


Figure 10.80
For Prob. 10.32.

Solution

Consider the circuit below.

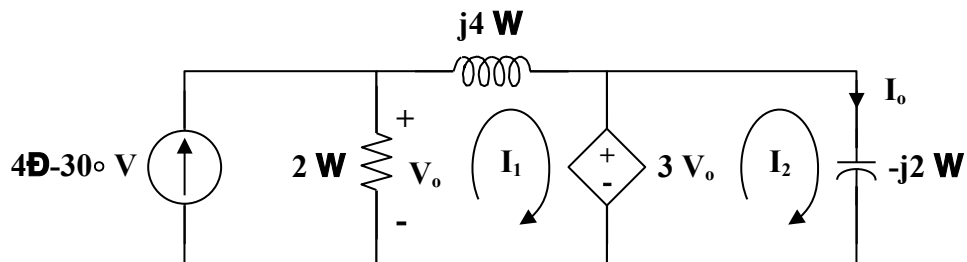

For mesh 1,

$$(2 + j4)I_1 - 2(4\angle -30^\circ) + 3V_o = 0$$

where

$$V_o = 2(4\angle -30^\circ - I_1)$$

Hence,

$$(2 + j4)I_1 - 8\angle -30^\circ + 6(4\angle -30^\circ - I_1) = 0$$

$$4\angle -30^\circ = (1 - j)I_1$$

or

$$I_1 = 2\sqrt{2}\angle 15^\circ$$

$$I_o = \frac{3V_o}{-j2} = \frac{3}{-j2}(2)(4\angle -30^\circ - I_1)$$

$$I_o = j3(4\angle -30^\circ - 2\sqrt{2}\angle 15^\circ)$$

$$I_o = 8.485\angle 15^\circ \text{ A}$$

$$\mathbf{V_o} = \frac{-j2\mathbf{I_o}}{3} = 5.657\angle-75^\circ \text{ V}$$