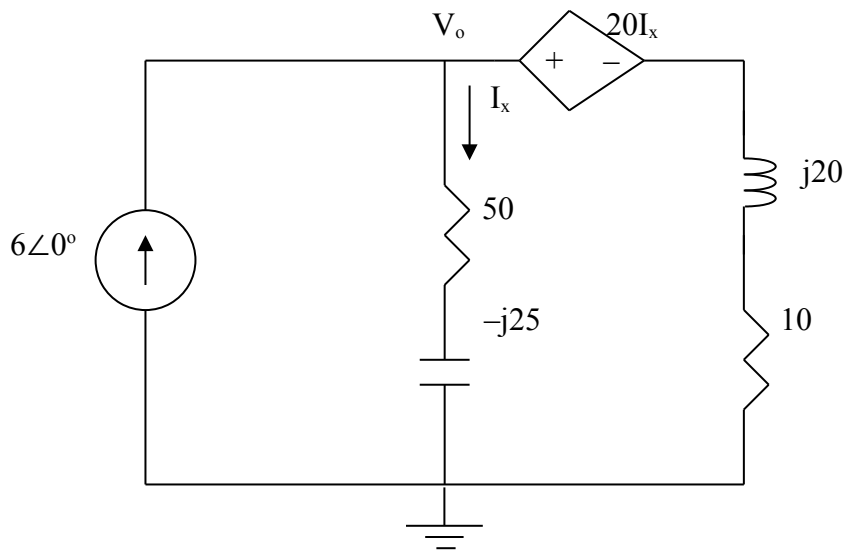


### Chapter 11, Solution 6.

$$20 \text{ mH} \longrightarrow j\omega L = j10^3 \times 20 \times 10^{-3} = j20$$

$$40 \mu\text{F} \rightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j10^3 \times 40 \times 10^{-6}} = -j25$$

We apply nodal analysis to the circuit below.



$$-6 + \frac{V_o - 20I_x}{10 + j20} + \frac{V_o - 0}{50 - j25} = 0$$

But  $I_x = \frac{V_o}{50 - j25}$ . Substituting this and solving for  $V_o$  leads

$$\left( \frac{1}{10 + j20} - \frac{20}{(10 + j20)(50 - j25)} + \frac{1}{50 - j25} \right) V_o = 6$$

$$\left( \frac{1}{22.36 \angle 63.43^\circ} - \frac{20}{(22.36 \angle 63.43^\circ)(55.9 \angle -26.57^\circ)} + \frac{1}{55.9 \angle -26.57^\circ} \right) V_o = 6$$

$$(0.02 - j0.04 - 0.012802 + j0.009598 + 0.016 + j0.008) V_o = 6$$

$$(0.0232 - j0.0224) V_o = 6 \text{ or } V_o = 6 / (0.03225 \angle -43.99^\circ) = 186.05 \angle 43.99^\circ \text{ volts.}$$

$$|I_x| = 186.05 / 55.9 = 3.328$$

We can now calculate the average power absorbed by the 50-Ω resistor.

$$P_{\text{avg}} = [(3.328)^2 / 2] \times 50 = \mathbf{276.8 \text{ W.}}$$