

### Chapter 7, Solution 19.

In the circuit of Fig. 7.99, find  $i(t)$  for  $t > 0$  if  $i(0) = 6$  A.


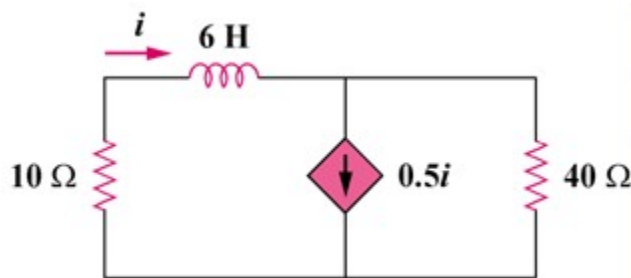


Figure 7.99  
For Prob. 7.19.

### Solution

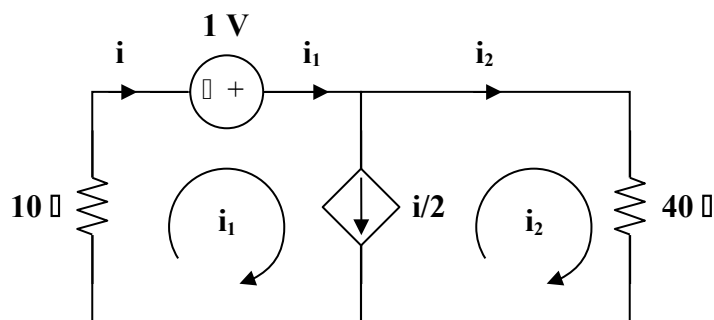

To find  $R_{th}$  we replace the inductor by a 1-V voltage source as shown above.

$$10i_1 - 1 + 40i_2 = 0$$

But  $i = i_2 + i/2$  and  $i = i_1$

i.e.  $i_1 = 2i_2 = i$

$$10i - 1 + 20i = 0 \longrightarrow i = \frac{1}{30}$$

$$R_{th} = \frac{1}{i} = 30 \Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{th}} = \frac{6}{30} = 0.2 \text{ s}$$

$$i(t) = 6e^{-5t}u(t) \text{ A}$$