

Chapter 7, Solution 13.

$$(a) \quad \tau = \frac{1}{10^3} = \underline{1ms}$$
$$= \mathbf{1 \text{ ms.}}$$

$$v(t) = i(t)R = 80e^{-1000t} \text{ V} = R5e^{-1000t} \times 10^{-3} \text{ or } R = 80,000/5 = \mathbf{16 \text{ k}\Omega}.$$

$$\text{But } \tau = L/R = 1/10^3 \text{ or } L = 16 \times 10^3/10^3 = \mathbf{16 \text{ H.}}$$

(b) The energy dissipated in the resistor is

$$w = \int_0^{0.0005} p dt = \int_0^{0.0005} 0.4 e^{-2000t} dt = \left. \frac{-0.4}{2000} e^{-2000t} \right|_0^{0.0005}$$
$$= 200(1 - e^{-1}) \times 10^{-6} = \mathbf{126.42 \text{ }\mu\text{J.}}$$

$$(a) \quad \mathbf{16 \text{ k}\Omega, 16 \text{ H, 1 ms}} \qquad (b) \quad \mathbf{126.42 \text{ }\mu\text{J}}$$