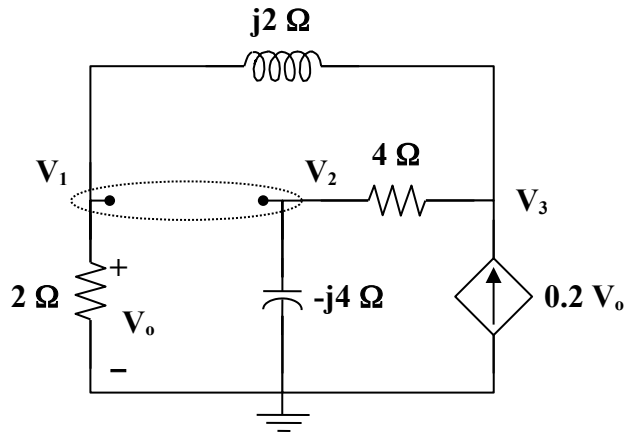


Chapter 10, Solution 19.

We have a supernode as shown in the circuit below.



Notice that $V_o = V_1$.

At the supernode,

$$\begin{aligned} \frac{V_3 - V_2}{4} &= \frac{V_2}{-j4} + \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_3}{j2} \\ 0 &= (2 - j2)V_1 + (1 + j)V_2 + (-1 + j2)V_3 \end{aligned} \quad (1)$$

At node 3,

$$\begin{aligned} 0.2V_1 + \frac{V_1 - V_3}{j2} &= \frac{V_3 - V_2}{4} \\ (0.8 - j2)V_1 + V_2 + (-1 + j2)V_3 &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

Subtracting (2) from (1),

$$0 = 1.2V_1 + jV_2 \quad (3)$$

But at the supernode,

$$V_1 = 12\angle 0^\circ + V_2$$

or

$$V_2 = V_1 - 12 \quad (4)$$

Substituting (4) into (3),

$$0 = 1.2V_1 + j(V_1 - 12)$$

$$V_1 = \frac{j12}{1.2 + j} = V_o$$

$$V_o = \frac{12\angle 90^\circ}{1.562\angle 39.81^\circ}$$

$$V_o = 7.682\angle 50.19^\circ \text{ V}$$