

Chapter 6, Solution 85.

It is evident that differentiating i will give a waveform similar to v . Hence,

$$v = L \frac{di}{dt}$$

$$i = \begin{cases} 4t, 0 < t < 1\text{ms} \\ 8 - 4t, 1 < t < 2\text{ms} \end{cases}$$

$$v = L \left[\frac{di}{dt} = \begin{cases} 4000L, 0 < t < 1\text{ms} \\ -4000L, 1 < t < 2\text{ms} \end{cases} \right]$$

But,
$$v = \begin{cases} 5\text{V}, 0 < t < 1\text{ms} \\ -5\text{V}, 1 < t < 2\text{ms} \end{cases}$$

Thus, $4000L = 5 \longrightarrow L = 1.25 \text{ mH}$ in a **1.25 mH inductor**