

Chapter 6, Solution 65.

$$(a) \quad w_5 = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times (4)^2 = \mathbf{40 \text{ J}}$$

$$w_{20} = \frac{1}{2} (20)(-2)^2 = \mathbf{40 \text{ J}}$$

$$(b) \quad w = w_5 + w_{20} = \mathbf{80 \text{ J}}$$

$$(c) \quad i_1 = \frac{1}{L_1} \int_0^t -50e^{-200t} dt + i_1(0) = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{200} \right) \left(50e^{-200t} \times 10^{-3} \right) \Big|_0^t + 4 \\ = \mathbf{[5 \times 10^{-5} (e^{-200t} - 1) + 4] \text{ A}}$$

$$i_2 = \frac{1}{L_2} \int_0^t -50e^{-200t} dt + i_2(0) = \frac{1}{20} \left(\frac{1}{200} \right) \left(50e^{-200t} \times 10^{-3} \right) \Big|_0^t - 2 \\ = \mathbf{[1.25 \times 10^{-5} (e^{-200t} - 1) - 2] \text{ A}}$$

$$(d) \quad i = i_1 + i_2 = \mathbf{[6.25 \times 10^{-5} (e^{-200t} - 1) + 2] \text{ A}}$$