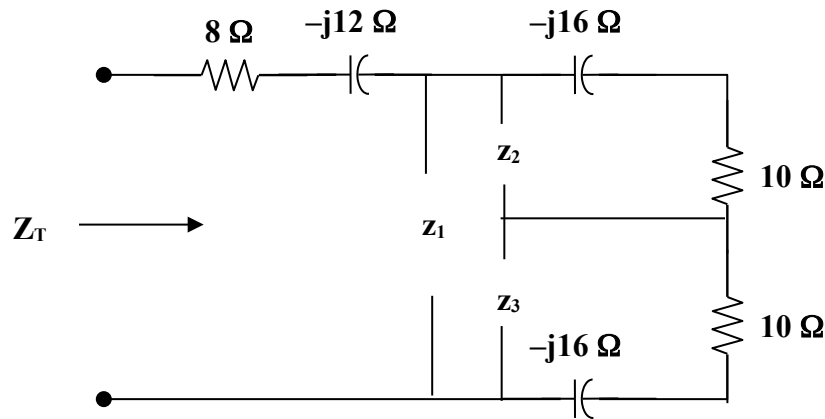


Chapter 9, Solution 63.

First, replace the wye composed of the 20-ohm, 10-ohm, and j15-ohm impedances with the corresponding delta.

$$z_1 = \frac{200 + j150 + j300}{10} = 20 + j45$$

$$z_2 = \frac{200 + j450}{j15} = 30 - j13.333, \quad z_3 = \frac{200 + j450}{20} = 10 + j22.5$$



Now all we need to do is to combine impedances.

$$z_2 \parallel (10 - j16) = \frac{(30 - j13.333)(10 - j16)}{40 - j29.33} = 8.721 - j8.938$$

$$z_3 \parallel (10 - j16) = 21.70 - j3.821$$

$$Z_T = 8 - j12 + z_1 \parallel (8.721 - j8.938 + 21.7 - j3.821) = \underline{34.69 - j6.93\Omega}$$