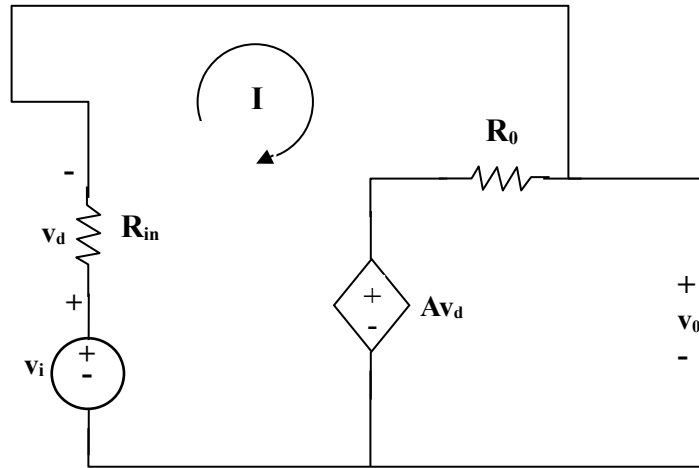


**Chapter 5, Solution 5.**



$$-v_i + Av_d + (R_i + R_0) I = 0 \quad (1)$$

But  $v_d = R_i I$ ,

$$-v_i + (R_i + R_0 + R_i A) I = 0$$

$$I = \frac{v_i}{R_0 + (1 + A)R_i} \quad (2)$$

$$-Av_d - R_0 I + v_0 = 0$$

$$v_0 = Av_d + R_0 I = (R_0 + R_i A) I = \frac{(R_0 + R_i A)v_i}{R_0 + (1 + A)R_i}$$

$$\frac{v_0}{v_i} = \frac{R_0 + R_i A}{R_0 + (1 + A)R_i} = \frac{100 + 10^4 \times 10^5}{100 + (1 + 10^5)} \cdot 10^4$$

$$\cong \frac{10^9}{(1 + 10^5)} \cdot 10^4 = \frac{100,000}{100,001} = \mathbf{0.9999990}$$