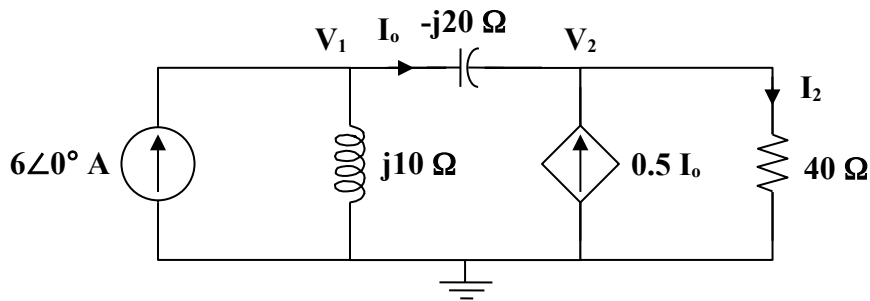


Chapter 11, Solution 8.

We apply nodal analysis to the following circuit.



At node 1,

$$6 = \frac{V_1}{j10} + \frac{V_1 - V_2}{-j20} \quad V_1 = j120 - V_2 \quad (1)$$

At node 2,

$$0.5 I_o + I_o = \frac{V_2}{40}$$

But,
$$I_o = \frac{V_1 - V_2}{-j20}$$

Hence,
$$\frac{1.5(V_1 - V_2)}{-j20} = \frac{V_2}{40}$$

$$3V_1 = (3 - j)V_2 \quad (2)$$

Substituting (1) into (2),

$$j360 - 3V_2 - 3V_2 + jV_2 = 0$$

$$V_2 = \frac{j360}{6 - j} = \frac{360}{37}(-1 + j6)$$

$$I_2 = \frac{V_2}{40} = \frac{9}{37}(-1 + j6)$$

$$P = \frac{1}{2} |I_2|^2 R = \frac{1}{2} \left(\frac{9}{\sqrt{37}} \right)^2 (40) = 43.78 \text{ W}$$