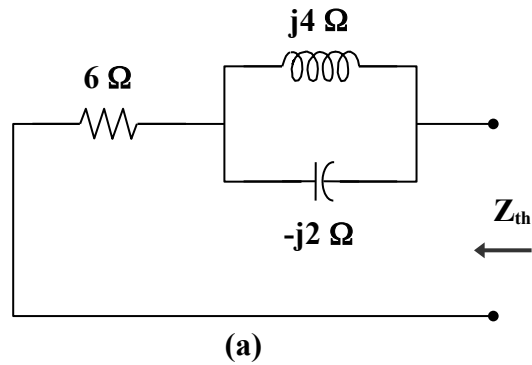


**Chapter 10, Solution 56.**

- (a) To find  $Z_{th}$ , consider the circuit in Fig. (a).




$$\begin{aligned} Z_N = Z_{th} &= 6 + j4 \parallel (-j2) = 6 + \frac{(j4)(-j2)}{j4 - j2} = 6 - j4 \\ &= 7.211 \angle -33.69^\circ \Omega \end{aligned}$$

By placing short circuit at terminals a-b, we obtain,

$$I_N = 2 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$V_{th} = Z_{th} I_{th} = (7.211 \angle -33.69^\circ)(2 \angle 0^\circ) = 14.422 \angle -33.69^\circ \text{ V}$$

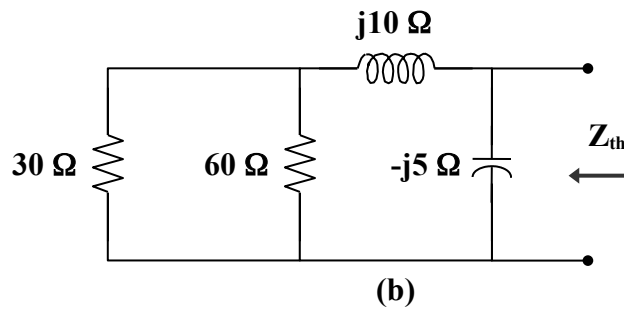
- (b) To find  $Z_{th}$ , consider the circuit in Fig. (b).



$$30 \parallel 60 = 20$$

$$\begin{aligned} Z_N = Z_{th} &= -j5 \parallel (20 + j10) = \frac{(-j5)(20 + j10)}{20 + j5} \\ &= 5.423 \angle -77.47^\circ \Omega \end{aligned}$$

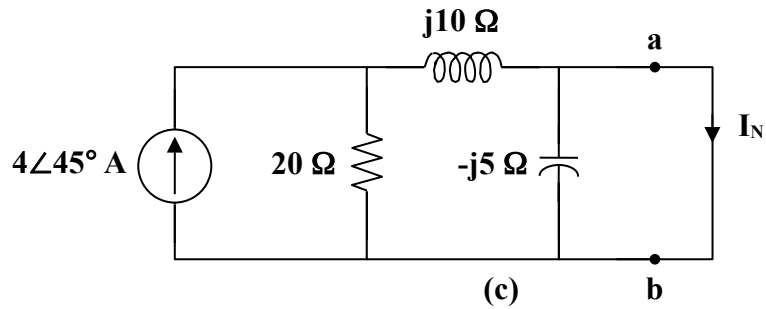To find  $V_{th}$  and  $I_N$ , we transform the voltage source and combine the  $30\ \Omega$  and  $60\ \Omega$  resistors. The result is shown in Fig. (c).



$$I_N = \frac{20}{20 + j10} (4\angle 45^\circ) = \frac{2}{5} (2 - j)(4\angle 45^\circ)$$

$$= \mathbf{3.578\angle 18.43^\circ\ A}$$

$$V_{th} = Z_{th} I_N = (5.423\angle -77.47^\circ)(3.578\angle 18.43^\circ)$$

$$= \mathbf{19.4\angle -59^\circ\ V}$$