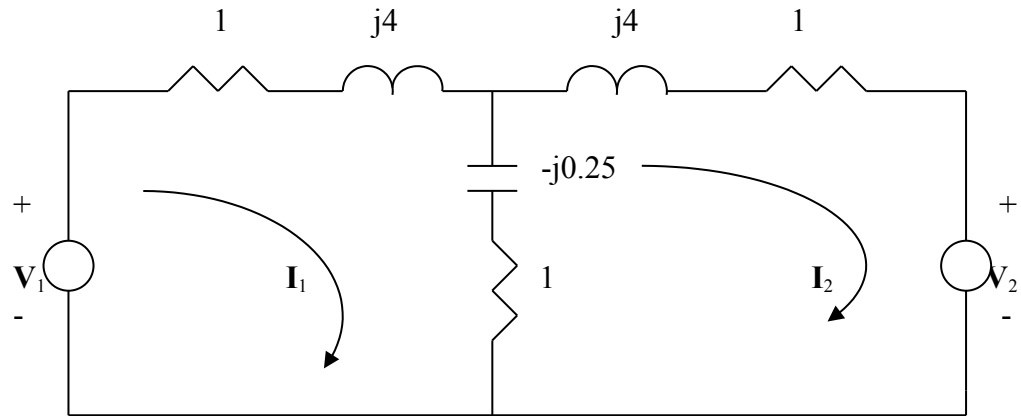


**Chapter 10, Solution 28.**

$$1\text{H} \longrightarrow j\omega L = j4, \quad 1\text{F} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j1 \times 4} = -j0.25$$

The frequency-domain version of the circuit is shown below, where

$$V_1 = 10\angle 0^\circ, \quad V_2 = 20\angle -30^\circ.$$



$$V_1 = 10\angle 0^\circ, \quad V_2 = 20\angle -30^\circ$$

Applying mesh analysis,

$$10 = (2 + j3.75)I_1 - (1 - j0.25)I_2 \quad (1)$$

$$-20\angle -30^\circ = -(1 - j0.25)I_1 + (2 + j3.75)I_2 \quad (2)$$

From (1) and (2), we obtain

$$\begin{pmatrix} 10 \\ -17.32 + j10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + j3.75 & -1 + j0.25 \\ -1 + j0.25 & 2 + j3.75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

Solving this leads to

$$I_1 = 2.741\angle -41.07^\circ, \quad I_2 = 4.114\angle 92^\circ$$

Hence,

$$i_1(t) = 2.741\cos(4t - 41.07^\circ)\text{A}, \quad i_2(t) = 4.114\cos(4t + 92^\circ)\text{A}.$$