

Chapter 9, Solution 81.

$$\text{Let } \mathbf{Z}_1 = R_1, \quad \mathbf{Z}_2 = R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}, \quad \mathbf{Z}_3 = R_3, \text{ and } \mathbf{Z}_x = R_x + \frac{1}{j\omega C_x}.$$

$$\mathbf{Z}_x = \frac{\mathbf{Z}_3}{\mathbf{Z}_1} \mathbf{Z}_2$$

$$R_x + \frac{1}{j\omega C_x} = \frac{R_3}{R_1} \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \right)$$

$$R_x = \frac{R_3}{R_1} R_2 = \frac{1200}{400} (600) = \mathbf{1.8 \text{ k}\Omega}$$

$$\frac{1}{C_x} = \left(\frac{R_3}{R_1} \right) \left(\frac{1}{C_2} \right) \longrightarrow C_x = \frac{R_1}{R_3} C_2 = \left(\frac{400}{1200} \right) (0.3 \times 10^{-6}) = \mathbf{0.1 \text{ }\mu\text{F}}$$