

Chapter 9, Solution 66.

For the circuit in Fig. 9.73, calculate Z_T and V_{ab} .

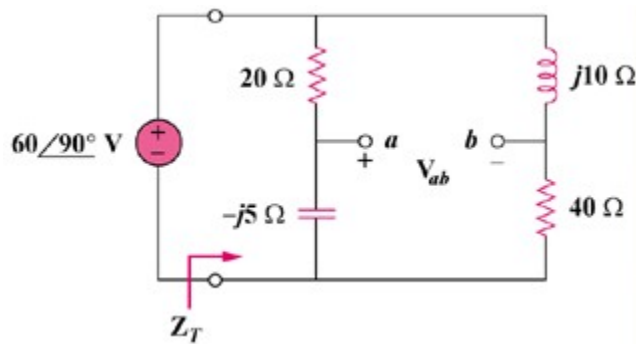



Figure 9.73
For Prob. 9.66.

Solution

$$Z_T = (20 - j5) \parallel (40 + j10) = \frac{(20 - j5)(40 + j10)}{60 + j5} = \frac{170}{145}(12 - j)$$

$$Z_T = 14.069 - j1.172 \, \Omega = 14.118 \angle -4.76^\circ$$
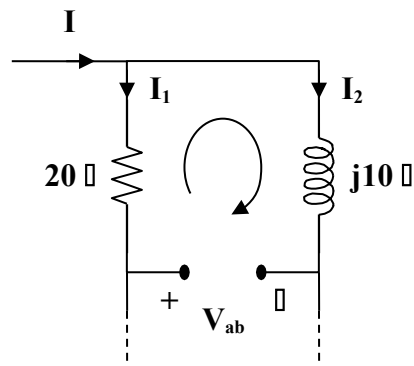
$$I = \frac{V}{Z_T} = \frac{60 \angle 90^\circ}{14.118 \angle -4.76^\circ} = 4.25 \angle 94.76^\circ$$



$$I_1 = \frac{40 + j10}{60 + j5} I = \frac{8 + j2}{12 + j} I$$

$$I_2 = \frac{20 - j5}{60 + j5} I = \frac{4 - j}{12 + j} I$$

$$\mathbf{V}_{ab} = -20\mathbf{I}_1 + j10\mathbf{I}_2$$

$$\mathbf{V}_{ab} = \frac{-(160 + j40)}{12 + j}\mathbf{I} + \frac{10 + j40}{12 + j}\mathbf{I}$$

$$\mathbf{V}_{ab} = \frac{-150}{12 + j}\mathbf{I} = \frac{(-12 + j)(150)}{145}\mathbf{I}$$

$$\mathbf{V}_{ab} = (12.457\angle 175.24^\circ)(4.25\angle 97.76^\circ)$$

$$\mathbf{V}_{ab} = \mathbf{52.94\angle 273^\circ V}$$