


Chapter 10, Solution 66.

$$\omega = 10$$

$$0.5 \text{ H} \longrightarrow j\omega L = j(10)(0.5) = j5$$

$$10 \text{ mF} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(10)(10 \times 10^{-3})} = -j10$$

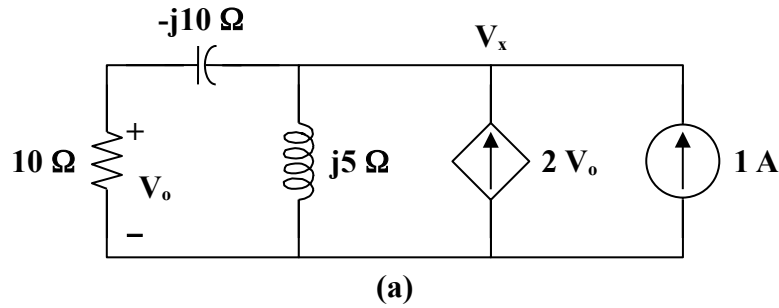To find Z_{th} , consider the circuit in Fig. (a).




$$1 + 2V_o = \frac{V_x}{j5} + \frac{V_x}{10 - j10}, \quad \text{where } V_o = \frac{10V_x}{10 - j10}$$

$$1 + \frac{19V_x}{10 - j10} = \frac{V_x}{j5} \longrightarrow V_x = \frac{-10 + j10}{21 + j2}$$

$$Z_N = Z_{th} = \frac{V_x}{1} = \frac{14.142 \angle 135^\circ}{21.095 \angle 5.44^\circ} = 670 \angle 129.56^\circ \text{ m}\Omega$$

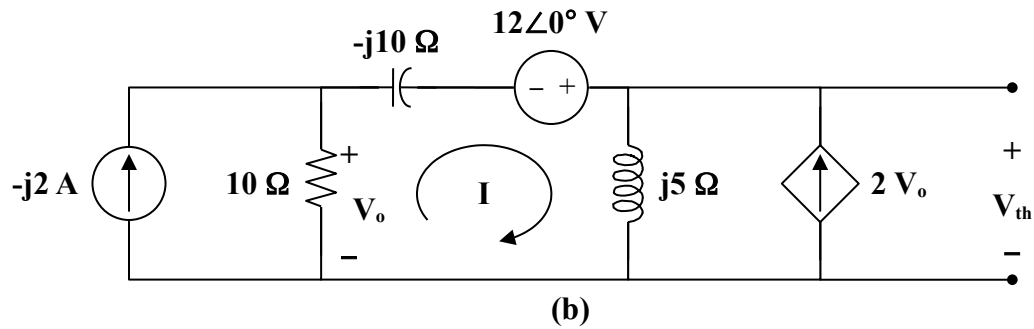To find V_{th} and I_N , consider the circuit in Fig. (b).



$$(10 - j10 + j5)I - (10)(-j2) + j5(2V_o) - 12 = 0$$

where $V_o = (10)(-j2 - I)$

Thus,

$$(10 - j105)I = -188 - j20$$

$$\mathbf{I} = \frac{188 + j20}{-10 + j105}$$

$$\mathbf{V}_{th} = j5(\mathbf{I} + 2\mathbf{V}_o) = j5(-19\mathbf{I} - j40) = -j95\mathbf{I} + 200$$

$$\mathbf{V}_{th} = \frac{-j95(188 + j20)}{-10 + j105} + 200 = \frac{(95\angle -90^\circ)(189.06\angle 6.07^\circ)}{105.48\angle 95.44} + 200$$

$$= 170.28\angle -179.37^\circ + 200 = -170.27 - j1.8723 + 200 = 29.73 - j1.8723$$

$$\mathbf{V}_{th} = \mathbf{29.79\angle -3.6^\circ V}$$

$$\mathbf{I}_N = \frac{\mathbf{V}_{th}}{\mathbf{Z}_{th}} = \frac{29.79\angle -3.6^\circ}{0.67\angle 129.56^\circ} = \mathbf{44.46\angle -133.16^\circ A}$$