


Chapter 7, Solution 50.

For the capacitor voltage,

$$v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$v(0) = 0$$

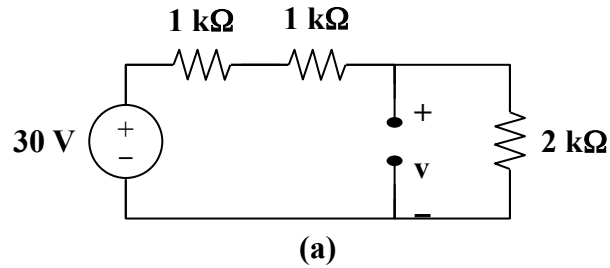For $t > 0$, we transform the current source to a voltage source as shown in Fig. (a).




$$v(\infty) = \frac{2}{2+1+1}(30) = 15 \text{ V}$$

$$R_{th} = (1+1) \parallel 2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$\tau = R_{th}C = 10^3 \times \frac{1}{4} \times 10^{-3} = \frac{1}{4}$$

$$v(t) = 15(1 - e^{-4t}), \quad t > 0$$

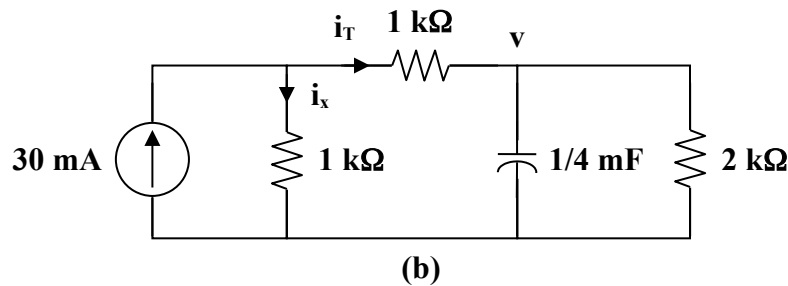We now obtain i_x from $v(t)$. Consider Fig. (b).



$$i_x = 30 \text{ mA} - i_T$$

But
$$i_T = \frac{v}{R_3} + C \frac{dv}{dt}$$

$$i_T(t) = 7.5(1 - e^{-4t}) \text{ mA} + \frac{1}{4} \times 10^{-3} (-15)(-4)e^{-4t} \text{ A}$$

$$i_T(t) = 7.5(1 + e^{-4t}) \text{ mA}$$

Thus,

$$i_x(t) = 30 - 7.5 - 7.5e^{-4t} \text{ mA}$$

$$i_x(t) = 7.5(3 - e^{-4t}) \text{ mA}, \quad t > 0$$