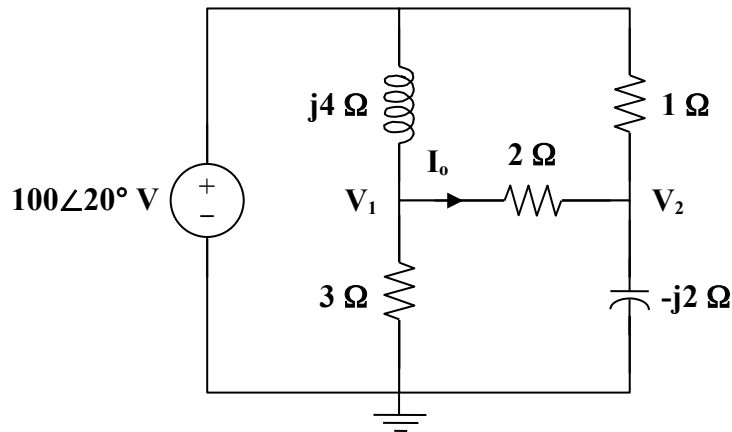


Chapter 10, Solution 17.

Consider the circuit below.



At node 1,

$$\frac{100\angle 20^\circ - V_1}{j4} = \frac{V_1}{3} + \frac{V_1 - V_2}{2}$$

$$100\angle 20^\circ = \frac{V_1}{3}(3 + j10) - j2V_2$$

(1)

At node 2,

$$\frac{100\angle 20^\circ - V_2}{1} + \frac{V_1 - V_2}{2} = \frac{V_2}{-j2}$$

$$100\angle 20^\circ = -0.5V_1 + (1.5 + j0.5)V_2$$

(2)

From (1) and (2),

$$\begin{bmatrix} 100\angle 20^\circ \\ 100\angle 20^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5(3 + j) \\ 1 + j10/3 & -j2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} -0.5 & 1.5 + j0.5 \\ 1 + j10/3 & -j2 \end{vmatrix} = 0.1667 - j4.5$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 100\angle 20^\circ & 1.5 + j0.5 \\ 100\angle 20^\circ & -j2 \end{vmatrix} = -55.45 - j286.2$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -0.5 & 100\angle 20^\circ \\ 1 + j10/3 & 100\angle 20^\circ \end{vmatrix} = -26.95 - j364.5$$

$$V_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 64.74\angle -13.08^\circ$$

$$\mathbf{V}_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 81.17 \angle -6.35^\circ$$

$$\mathbf{I}_o = \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2}{2} = \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{2\Delta} = \frac{-28.5 + j78.31}{0.3333 - j9}$$

$$\mathbf{I}_o = \mathbf{9.25 \angle -162.12^\circ \text{ A}}$$