

Chapter 7, Solution 85.

- (a) The light is on from 75 volts until 30 volts. During that time we essentially have a 120-ohm resistor in parallel with a 6- μ F capacitor.

$$v(0) = 75, v(\infty) = 0, \tau = 120 \times 6 \times 10^{-6} = 0.72 \text{ ms}$$

$$v(t_1) = 75 e^{-t_1/\tau} = 30 \text{ which leads to } t_1 = -0.72 \ln(0.4) \text{ ms} = \mathbf{659.7 \mu s} \text{ of lamp on time.}$$

- (b) $\tau = RC = (4 \times 10^6)(6 \times 10^{-6}) = 24 \text{ s}$

$$\text{Since } v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)] e^{-t/\tau}$$
$$v(t_1) - v(\infty) = [v(0) - v(\infty)] e^{-t_1/\tau} \quad (1)$$

$$v(t_2) - v(\infty) = [v(0) - v(\infty)] e^{-t_2/\tau} \quad (2)$$

Dividing (1) by (2),

$$\frac{v(t_1) - v(\infty)}{v(t_2) - v(\infty)} = e^{(t_2 - t_1)/\tau}$$

$$t_0 = t_2 - t_1 = \tau \ln \left(\frac{v(t_1) - v(\infty)}{v(t_2) - v(\infty)} \right)$$

$$t_0 = 24 \ln \left(\frac{75 - 120}{30 - 120} \right) = 24 \ln(2) = \mathbf{16.636 \text{ s}}$$