

Chapter 11, Solution 94

$$\cos \theta_1 = 0.7 \longrightarrow \theta_1 = 45.57^\circ$$

$$S_1 = 1 \text{ MVA} = 1000 \text{ kVA}$$

$$P_1 = S_1 \cos \theta_1 = 700 \text{ kW}$$

$$Q_1 = S_1 \sin \theta_1 = 714.14 \text{ kVAR}$$


For improved pf,

$$\cos \theta_2 = 0.95 \longrightarrow \theta_2 = 18.19^\circ$$

$$P_2 = P_1 = 700 \text{ kW}$$

$$S_2 = \frac{P_2}{\cos \theta_2} = \frac{700}{0.95} = 736.84 \text{ kVA}$$
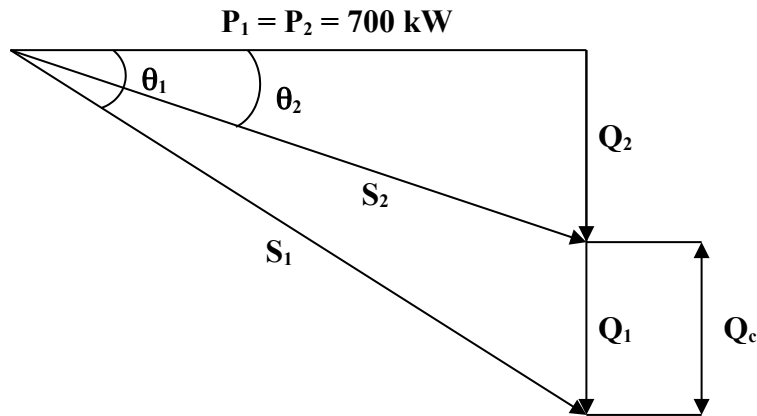
$$Q_2 = S_2 \sin \theta_2 = 230.08 \text{ kVAR}$$



- (a) Reactive power across the capacitor

$$Q_c = Q_1 - Q_2 = 714.14 - 230.08 = 484.06 \text{ kVAR}$$

$$\text{Cost of installing capacitors} = \$30 \times 484.06 = \mathbf{\$14,521.80}$$

- (b) Substation capacity released $= S_1 - S_2$
 $= 1000 - 736.84 = 263.16 \text{ kVA}$

$$\text{Saving in cost of substation and distribution facilities} \\ = \$120 \times 263.16 = \mathbf{\$31,579.20}$$

- (c) **Yes**, because (a) is greater than (b). Additional system capacity obtained by using capacitors costs only 46% as much as new substation and distribution facilities.