

**Chapter 7, Solution 22.**

$$i(t) = i(0) e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R_{\text{eq}}}$$

$$R_{\text{eq}} = 5 \parallel 20 + 1 = 5 \, \Omega, \quad \tau = \frac{2}{5}$$

$$i(t) = \mathbf{10e^{-2.5t} \, A}$$

Using current division, the current through the 20 ohm resistor is

$$i_o = \frac{5}{5+20}(-i) = \frac{-i}{5} = -2e^{-2.5t}$$

$$v(t) = 20i_o = \mathbf{-40e^{-2.5t} \, V}$$