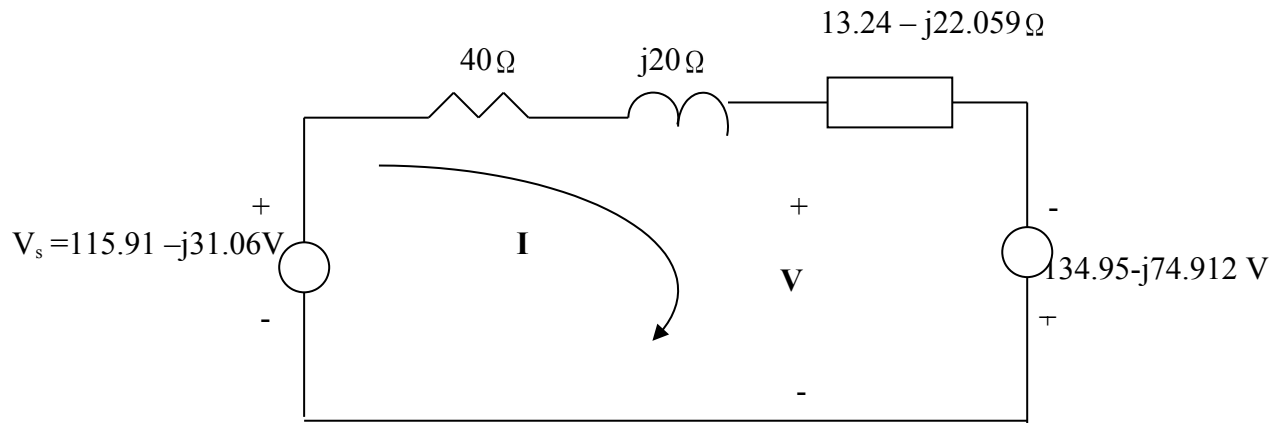


Chapter 10, Solution 54.

$$50 // (-j30) = \frac{50 \times (-j30)}{50 - j30} = 13.24 - j22.059$$

We convert the current source to voltage source and obtain the circuit below.



Applying KVL gives

$$-115.91 + j31.058 + (53.24 - j2.059)I - 134.95 + j74.912 = 0$$

$$\text{or } I = \frac{-250.86 + j105.97}{53.24 - j2.059} = -4.7817 + j1.8055$$

$$\text{But } -V_s + (40 + j20)I + V = 0 \quad \longrightarrow \quad V = V_s - (40 + j20)I$$

$$V = 115.91 - j31.05 - (40 + j20)(-4.7817 + j1.8055) = \underline{124.06 \angle -154^\circ \text{ V}}$$

which agrees with the result in Prob. 10.7.