

**Chapter 7, Problem 50.**

In the circuit in Fig. 7.117, find  $i_x$  for  $t > 0$ . Let  $R_1 = R_2 = 1\text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 2\text{ k}\Omega$ , and  $C = 0.25\text{ mF}$ .

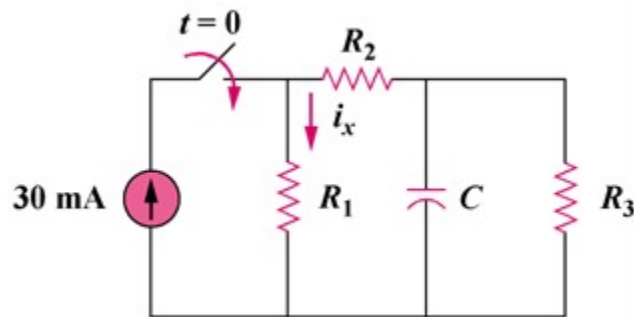


Figure 7.117  
For Prob. 7.50.