

### Chapter 5, Solution 34

$$\frac{v_1 - v_{in}}{R_1} + \frac{v_1 - v_{in}}{R_2} = 0 \quad (1)$$

but

$$v_a = \frac{R_3}{R_3 + R_4} v_o \quad (2)$$

Combining (1) and (2),

$$v_1 - v_a + \frac{R_1}{R_2} v_2 - \frac{R_1}{R_2} v_a = 0$$

$$v_a \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = v_1 + \frac{R_1}{R_2} v_2$$

$$\frac{R_3 v_o}{R_3 + R_4} \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = v_1 + \frac{R_1}{R_2} v_2$$

$$v_o = \frac{R_3 + R_4}{R_3 \left( 1 + \frac{R_1}{R_2} \right)} \left( v_1 + \frac{R_1}{R_2} v_2 \right)$$

$$v_o = \frac{R_3 + R_4}{R_3(R_1 + R_2)} (v_1 R_2 + v_2 R_1)$$