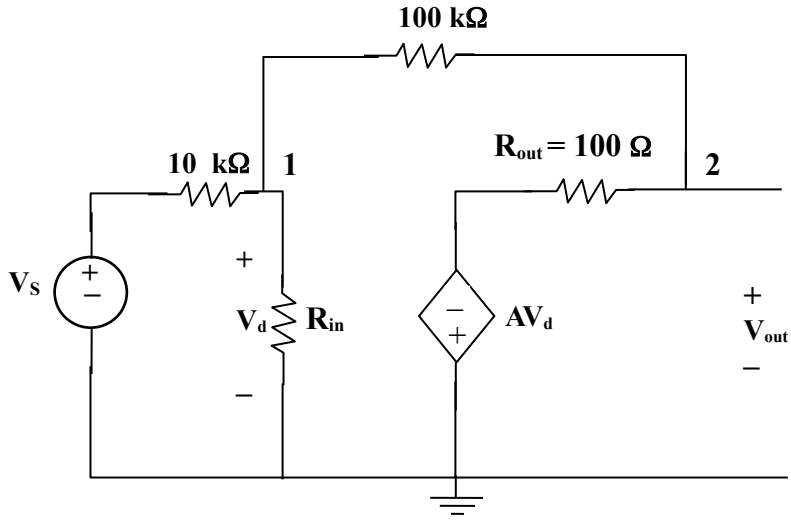


Chapter 5, Solution 7.



At node 1, $(V_S - V_1)/10 \text{ k} = [V_1/100 \text{ k}] + [(V_1 - V_0)/100 \text{ k}]$

$$10 V_S - 10 V_1 = V_1 + V_1 - V_0$$

which leads to $V_1 = (10V_S + V_0)/12$

At node 2, $(V_1 - V_0)/100 \text{ k} = (V_0 - (-AV_d))/100$

But $V_d = V_1$ and $A = 100,000$,

$$V_1 - V_0 = 1000 (V_0 + 100,000V_1)$$

$$0 = 1001V_0 + 99,999,999[(10V_S + V_0)/12]$$

$$0 = 83,333,332.5 V_S + 8,334,334.25 V_0$$

which gives us $(V_0/V_S) = -10$ (for all practical purposes)

If $V_S = 1 \text{ mV}$, then $V_0 = -10 \text{ mV}$

Since $V_0 = A V_d = 100,000 V_d$, then $V_d = (V_0/10^5) \text{ V} = -100 \text{ nV}$