

Chapter 10, Solution 74.

$$\mathbf{Z}_i = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1},$$

$$\mathbf{Z}_f = R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}$$

$$\mathbf{A}_v = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_s} = \frac{-\mathbf{Z}_f}{\mathbf{Z}_i} = -\frac{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = -\left(\frac{C_1}{C_2}\right)\left(\frac{1 + j\omega R_2 C_2}{1 + j\omega R_1 C_1}\right)$$

$$\text{At } \omega = 0, \quad \mathbf{A}_v = -\frac{C_1}{C_2}$$

$$\text{As } \omega \rightarrow \infty, \quad \mathbf{A}_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{At } \omega = \frac{1}{R_1 C_1}, \quad \mathbf{A}_v = -\left(\frac{C_1}{C_2}\right)\left(\frac{1 + jR_2 C_2 / R_1 C_1}{1 + j}\right)$$

$$\text{At } \omega = \frac{1}{R_2 C_2}, \quad \mathbf{A}_v = -\left(\frac{C_1}{C_2}\right)\left(\frac{1 + j}{1 + jR_1 C_1 / R_2 C_2}\right)$$