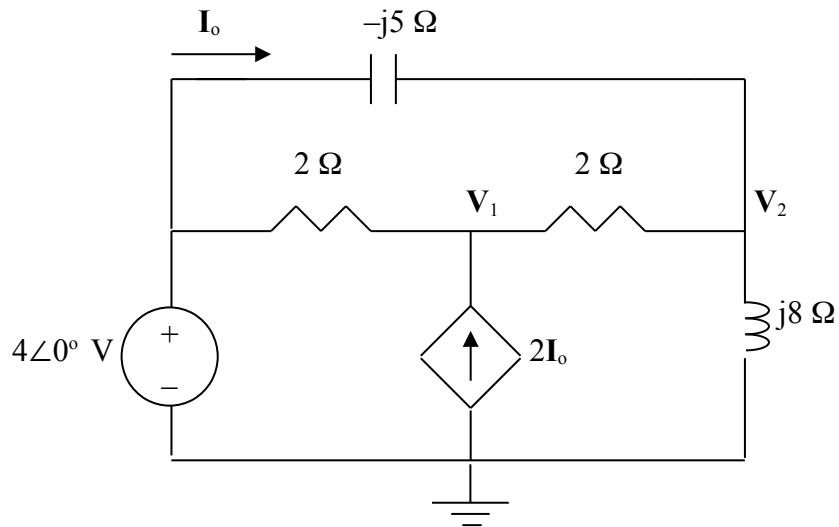


Chapter 10, Solution 11.

Consider the circuit as shown below.



At node 1,

$$\frac{V_1 - 4}{2} - 2I_o + \frac{V_1 - V_2}{2} = 0$$

$$V_1 - 0.5V_2 - 2I_o = 2$$

$$\text{But, } I_o = (4 - V_2)/(-j5) = -j0.2V_2 + j0.8$$

Now the first node equation becomes,

$$V_1 - 0.5V_2 + j0.4V_2 - j1.6 = 2 \text{ or}$$

$$V_1 + (-0.5 + j0.4)V_2 = 2 + j1.6$$

At node 2,

$$\frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2 - 4}{-j5} + \frac{V_2 - 0}{j8} = 0$$

$$-0.5V_1 + (0.5 + j0.075)V_2 = j0.8$$

Using MATLAB to solve this, we get,

$$>> Y = [1, (-0.5 + 0.4i); -0.5, (0.5 + 0.075i)]$$

$$Y =$$

$$1.0000 \quad -0.5000 + 0.4000i$$

$$\begin{array}{cc} -0.5000 & 0.5000 + 0.0750i \end{array}$$

$$>> I = [(2+1.6i); 0.8i]$$

$$I =$$

$$\begin{array}{c} 2.0000 + 1.6000i \\ 0 + 0.8000i \end{array}$$

$$>> V = \text{inv}(Y) * I$$

$$V =$$

$$\begin{array}{c} 4.8597 + 0.0543i \\ 4.9955 + 0.9050i \end{array}$$

$$I_o = -j0.2V_2 + j0.8 = -j0.9992 + 0.01086 + j0.8 = 0.01086 - j0.1992$$

$$= \mathbf{199.5 \angle 86.89^\circ \text{ mA.}}$$