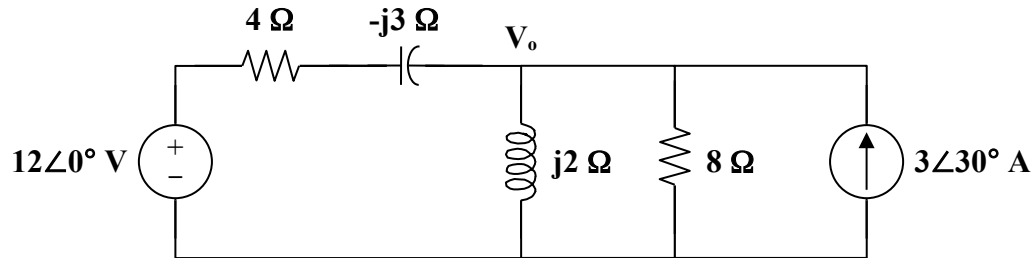


Chapter 11, Solution 76.

The wattmeter reads the real power supplied by the current source. Consider the circuit below.



$$3\angle 30^\circ + \frac{12 - V_o}{4 - j3} = \frac{V_o}{j2} + \frac{V_o}{8}$$

$$V_o = \frac{36.14 + j23.52}{2.28 - j3.04} = 0.7547 + j11.322 = 11.347\angle 86.19^\circ$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}_o \mathbf{I}_o^* = (11.347\angle 86.19^\circ)(3\angle -30^\circ)$$

$$\mathbf{S} = 34.04\angle 56.19^\circ \text{ VA}$$

$$P = \text{Re}(\mathbf{S}) = \mathbf{18.942 \text{ W}}$$