

Chapter 11, Solution 18.

Find the value of Z_L in the circuit of Fig. 11.49 for maximum power transfer.


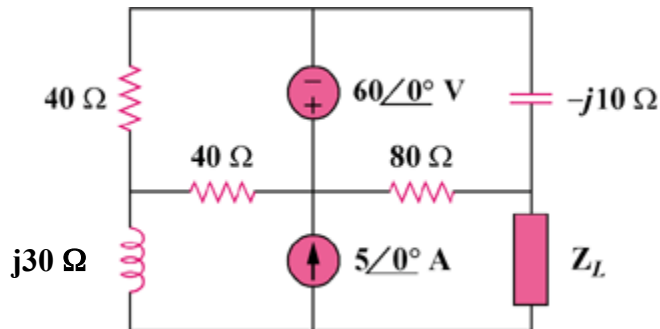


Figure 11.49
For Prob. 11.18.

Solution

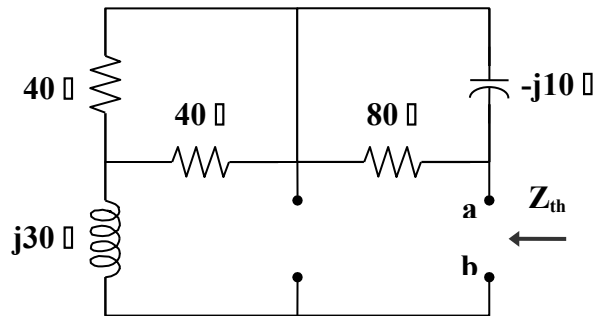We find Z_{Th} at terminals a-b as shown in the figure below.



$$Z_{Th} = j30 + 40 \parallel 40 + 80 \parallel (-j10) = j30 + 20 + \frac{(80)(-j10)}{80 - j10}$$

$$Z_{Th} = 21.23 + j20.154$$

$$Z_L = Z_{Th}^* = [21.23 - j20.15] \Omega$$