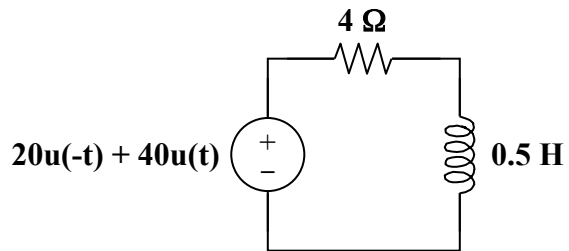


### Chapter 7, Solution 61.

The current source is transformed as shown below.



$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{1/2}{4} = \frac{1}{8}, \quad i(0) = 5, \quad i(\infty) = 10$$
$$i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$i(t) = \mathbf{(10 - 5e^{-8t})u(t)\ A}$$

$$v(t) = L \frac{di}{dt} = \left(\frac{1}{2}\right)(-5)(-8)e^{-8t}$$

$$v(t) = \mathbf{20e^{-8t}u(t)\ V}$$