

### Chapter 7, Solution 9.

The switch in Fig. 7.89 opens at  $t=0$ . Find  $v_o$  for  $t > 0$ .

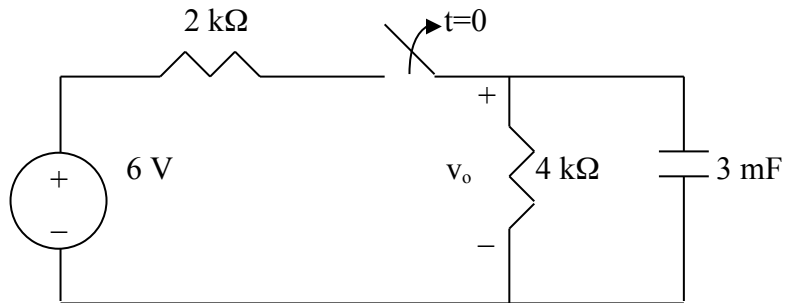


Figure 7.89  
For Prob. 7.9.

### Solution

For  $t < 0$ , the switch is closed so that

$$v_o(0) = \frac{4}{2+4}(6) = 4 \text{ V}$$

For  $t > 0$ , we have a source-free RC circuit.

$$\tau = RC = 3 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^3 = 12 \text{ s}$$

$$v_o(t) = v_o(0)e^{-t/\tau} = 4e^{-t/12} \text{ V.}$$