

Chapter 7, Problem 46.

For the circuit in Fig. 7.113, $i_s(t) = 5u(t)$. Find $v(t)$.

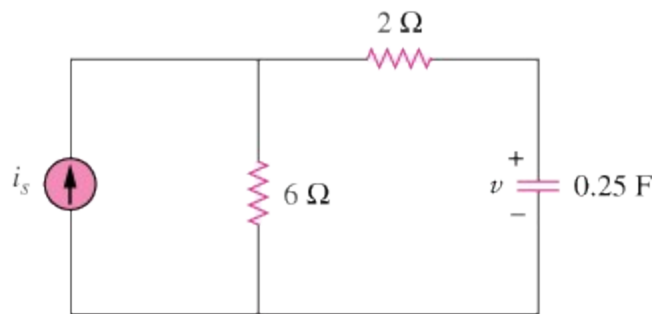


Figure 7.113
For Prob. 7.46.