

Chapter 10, Solution 87.

The schematic is shown below. We insert three PRINTs at nodes 1, 2, and 3. We set Total Pts = 1, Start Freq = 0.1592, End Freq = 0.1592 in the AC Sweep box. After simulation, the output file includes:

	FREQ	VM(\$N_0004)	
VP(\$N_0004)	1.592 E-01	1.591 E+01	1.696
E+02			
	FREQ	VM(\$N_0001)	
VP(\$N_0001)	1.592 E-01	5.172 E+00	-1.386
E+02			
	FREQ	VM(\$N_0003)	
VP(\$N_0003)	1.592 E-01	2.270 E+00	-1.524
E+02			

Therefore,

$$V_1 = 15.91\angle 169.6^\circ \text{ V} \quad V_2 = 5.172\angle -138.6^\circ \text{ V} \quad V_3 = 2.27\angle -152.4^\circ \text{ V}$$

