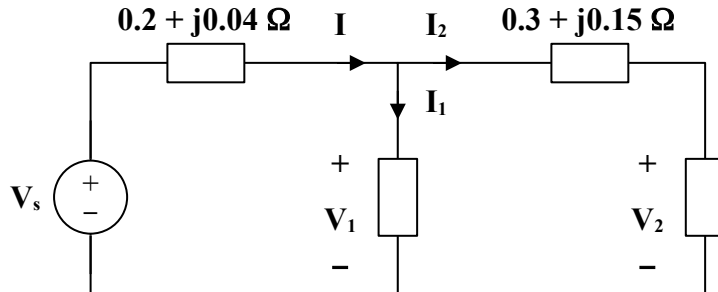


Chapter 11, Solution 62.

Consider the circuit below.



$$S_2 = 15 - j \frac{15}{0.8} \sin(\cos^{-1}(0.8)) = 15 - j11.25$$

But

$$S_2 = V_2 I_2^*$$

$$I_2^* = \frac{S_2}{V_2} = \frac{15 - j11.25}{120}$$

$$I_2 = 0.125 + j0.09375$$

$$V_1 = V_2 + I_2 (0.3 + j0.15)$$

$$V_1 = 120 + (0.125 + j0.09375)(0.3 + j0.15)$$

$$V_1 = 120.02 + j0.0469$$

$$S_1 = 10 + j \frac{10}{0.9} \sin(\cos^{-1}(0.9)) = 10 + j4.843$$

But

$$S_1 = V_1 I_1^*$$

$$I_1^* = \frac{S_1}{V_1} = \frac{11.111 \angle 25.84^\circ}{120.02 \angle 0.02^\circ}$$

$$I_1 = 0.093 \angle -25.82^\circ = 0.0837 - j0.0405$$

$$I = I_1 + I_2 = 0.2087 + j0.053$$

$$V_s = V_1 + I(0.2 + j0.04)$$

$$V_s = (120.02 + j0.0469) + (0.2087 + j0.053)(0.2 + j0.04)$$

$$V_s = 120.06 + j0.0658$$

$$V_s = 120.06 \angle 0.03^\circ \text{ V}$$