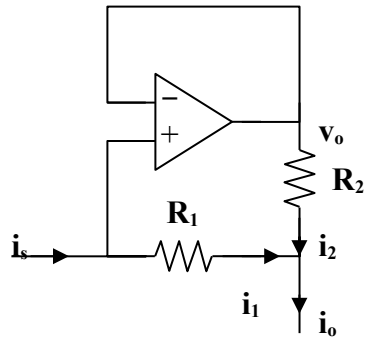


Chapter 5, Solution 91.



$$i_o = i_1 + i_2 \quad (1)$$

But $i_1 = i_s \quad (2)$

R_1 and R_2 have the same voltage, v_o , across them.

$$R_1 i_1 = R_2 i_2, \text{ which leads to } i_2 = (R_1/R_2) i_1 \quad (3)$$

Substituting (2) and (3) into (1) gives,

$$i_o = i_s (1 + R_1/R_2)$$

$$i_o/i_s = 1 + (R_1/R_2) = 1 + 8/1 = \mathbf{9}$$