

### Chapter 9, Solution 35.

Find current,  $i$ , in the circuit of Fig. 9.42, when  $v_s(t) = 50 \cos 200t$  V.

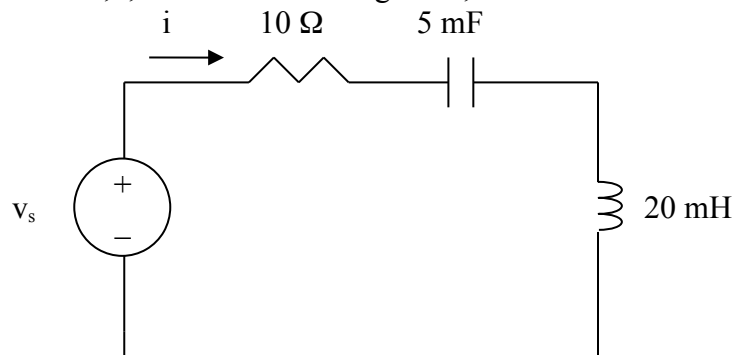


Figure 9.42  
For Prob. 9.35.

### Solution

$$v_s(t) = 50 \cos 200t \quad \longrightarrow \quad V_s = 50 \angle 0^\circ, \omega = 200$$

$$\begin{aligned} 5mF &\longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j200 \times 5 \times 10^{-3}} = -j \\ 20mH &\longrightarrow j\omega L = j20 \times 10^{-3} \times 200 = j4 \end{aligned}$$

$$Z_{in} = 10 - j + j4 = 10 + j3$$

$$I = \frac{V_s}{Z_{in}} = \frac{50 \angle 0^\circ}{10 + j3} = 4.789 \angle -16.7^\circ$$

$$i(t) = 4.789 \cos(200t - 16.7^\circ) \text{ A}$$