

Chapter 11, Solution 46.

$$(a) \quad \mathbf{S} = \mathbf{V} \mathbf{I}^* = (220 \angle 30^\circ)(0.5 \angle -60^\circ) = 110 \angle -30^\circ \\ \mathbf{S} = [95.26 - j55] \text{ VA}$$

Apparent power = **110 VA**

Real power = **95.26 W**

Reactive power = **55 VAR**

pf is **leading** because current leads voltage

$$(b) \quad \mathbf{S} = \mathbf{V} \mathbf{I}^* = (250 \angle -10^\circ)(6.2 \angle 25^\circ) = 1550 \angle 15^\circ \\ \mathbf{S} = [497.2 + j401.2] \text{ VA}$$

Apparent power = **1550 VA**

Real power = **1497.2 W**

Reactive power = **401.2 VAR**

pf is **lagging** because current lags voltage

$$(c) \quad \mathbf{S} = \mathbf{V} \mathbf{I}^* = (120 \angle 0^\circ)(2.4 \angle 15^\circ) = 288 \angle 15^\circ \\ \mathbf{S} = [278.2 + j74.54] \text{ VA}$$

Apparent power = **288 VA**

Real power = **278.2 W**

Reactive power = **74.54 VAR**

pf is **lagging** because current lags voltage

$$(d) \quad \mathbf{S} = \mathbf{V} \mathbf{I}^* = (160 \angle 45^\circ)(8.5 \angle -90^\circ) = 1360 \angle -45^\circ \\ \mathbf{S} = [961.7 - j961.7] \text{ VA}$$

Apparent power = **1360 VA**

Real power = **961.7 W**

Reactive power = **-961.7 VAR**

pf is **leading** because current leads voltage