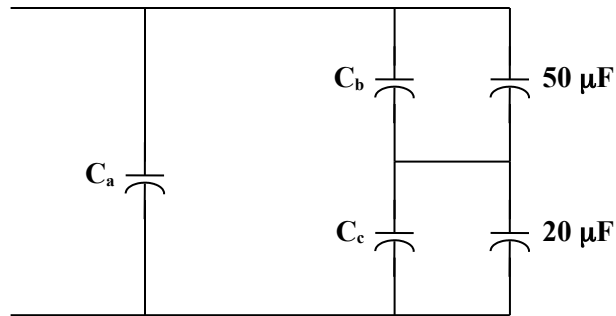


Chapter 6, Solution 28.

We may treat this like a resistive circuit and apply delta-wye transformation, except that R is replaced by $1/C$.



$$\frac{1}{C_a} = \frac{\left(\frac{1}{10}\right)\left(\frac{1}{40}\right) + \left(\frac{1}{10}\right)\left(\frac{1}{30}\right) + \left(\frac{1}{30}\right)\left(\frac{1}{40}\right)}{\frac{1}{30}}$$
$$= \frac{3}{40} + \frac{1}{10} + \frac{1}{40} = \frac{2}{10}$$

$$C_a = 5\mu\text{F}$$

$$\frac{1}{C_b} = \frac{\frac{1}{400} + \frac{1}{300} + \frac{1}{1200}}{\frac{1}{10}} = \frac{2}{30}$$

$$C_b = 15\mu\text{F}$$

$$\frac{1}{C_c} = \frac{\frac{1}{400} + \frac{1}{300} + \frac{1}{1200}}{\frac{1}{40}} = \frac{4}{15}$$

$$C_c = 3.75\mu\text{F}$$

$$C_b \text{ in parallel with } 50\mu\text{F} = 50 + 15 = 65\mu\text{F}$$

$$C_c \text{ in series with } 20\mu\text{F} = 23.75\mu\text{F}$$

$$65\mu\text{F} \text{ in series with } 23.75\mu\text{F} = \frac{65 \times 23.75}{88.75} = 17.39\mu\text{F}$$

$$17.39\mu\text{F} \text{ in parallel with } C_a = 17.39 + 5 = 22.39\mu\text{F}$$

$$\text{Hence } C_{eq} = \mathbf{22.39\mu\text{F}}$$