

Chapter 9, Solution 80.

$$200 \text{ mH} \longrightarrow j\omega L = j(2\pi)(60)(200 \times 10^{-3}) = j75.4 \, \Omega$$

$$\mathbf{V_o} = \frac{j75.4}{R + 50 + j75.4} \mathbf{V_i} = \frac{j75.4}{R + 50 + j75.4} (120 \angle 0^\circ)$$

(a) When $R = 100 \, \Omega$,

$$\mathbf{V_o} = \frac{j75.4}{150 + j75.4} (120 \angle 0^\circ) = \frac{(75.4 \angle 90^\circ)(120 \angle 0^\circ)}{167.88 \angle 26.69^\circ}$$
$$\mathbf{V_o} = \mathbf{53.89 \angle 63.31^\circ \text{ V}}$$

(b) When $R = 0 \, \Omega$,

$$\mathbf{V_o} = \frac{j75.4}{50 + j75.4} (120 \angle 0^\circ) = \frac{(75.4 \angle 90^\circ)(120 \angle 0^\circ)}{90.47 \angle 56.45^\circ}$$
$$\mathbf{V_o} = \mathbf{100 \angle 33.55^\circ \text{ V}}$$

(c) To produce a phase shift of 45° , the phase of $\mathbf{V_o} = 90^\circ + 0^\circ - \alpha = 45^\circ$.

Hence, $\alpha = \text{phase of } (R + 50 + j75.4) = 45^\circ$.

For α to be 45° , $R + 50 = 75.4$

Therefore, $R = \mathbf{25.4 \, \Omega}$