

Chapter 11, Solution 7.

Given the circuit of Fig. 11.40, find the average power absorbed by the $10\text{-}\Omega$ resistor.

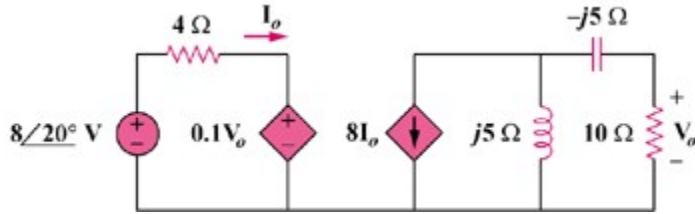


Figure 11.40
For Prob. 11.7.

Solution

Applying KVL to the left-hand side of the circuit,

$$8\angle 20^\circ = 4\mathbf{I}_o + 0.1\mathbf{V}_o \quad (1)$$

Applying KCL to the right side of the circuit,

$$8\mathbf{I}_o + \frac{\mathbf{V}_1}{j5} + \frac{\mathbf{V}_1}{10 - j5} = 0$$

But,

$$\mathbf{V}_o = \frac{10}{10 - j5} \mathbf{V}_1 \longrightarrow \mathbf{V}_1 = \frac{10 - j5}{10} \mathbf{V}_o$$

Hence,

$$8\mathbf{I}_o + \frac{10 - j5}{j50} \mathbf{V}_o + \frac{\mathbf{V}_o}{10} = 0$$

$$\mathbf{I}_o = j0.025 \mathbf{V}_o \quad (2)$$

Substituting (2) into (1),

$$8\angle 20^\circ = 0.1\mathbf{V}_o (1 + j)$$

$$\mathbf{V}_o = \frac{80\angle 20^\circ}{1 + j}$$

$$\mathbf{I}_1 = \frac{\mathbf{V}_o}{10} = \frac{8}{\sqrt{2}} \angle -25^\circ$$

$$P = \frac{1}{2} |\mathbf{I}_1|^2 R = \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{64}{2} \right) (10) = \mathbf{160W}$$