

Chapter 5, Solution 83.

The result depends on your design. Hence, let $R_G = 10 \text{ k ohms}$, $R_1 = 10 \text{ k ohms}$, $R_2 = 20 \text{ k ohms}$, $R_3 = 40 \text{ k ohms}$, $R_4 = 80 \text{ k ohms}$, $R_5 = 160 \text{ k ohms}$, $R_6 = 320 \text{ k ohms}$, then,

$$-v_o = (R_f/R_1)v_1 + \text{-----} + (R_f/R_6)v_6$$

$$= v_1 + 0.5v_2 + 0.25v_3 + 0.125v_4 + 0.0625v_5 + 0.03125v_6$$

(a) $|v_o| = 1.1875 = 1 + 0.125 + 0.0625 = 1 + (1/8) + (1/16)$ which implies,

$$[v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4 \ v_5 \ v_6] = [100110]$$

(b) $|v_o| = 0 + (1/2) + (1/4) + 0 + (1/16) + (1/32) = (27/32) = \mathbf{843.75 \text{ mV}}$

(c) This corresponds to $[1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1]$.

$$|v_o| = 1 + (1/2) + (1/4) + (1/8) + (1/16) + (1/32) = 63/32 = \mathbf{1.96875 \text{ V}}$$