

Chapter 6, Problem 60.

In the circuit of Fig. 6.82, $i_o(0) = 2$ A. Determine $i_o(t)$ and $v_o(t)$ for $t > 0$.

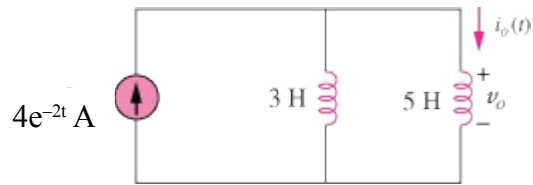


Figure 6.82
For Prob. 6.60.