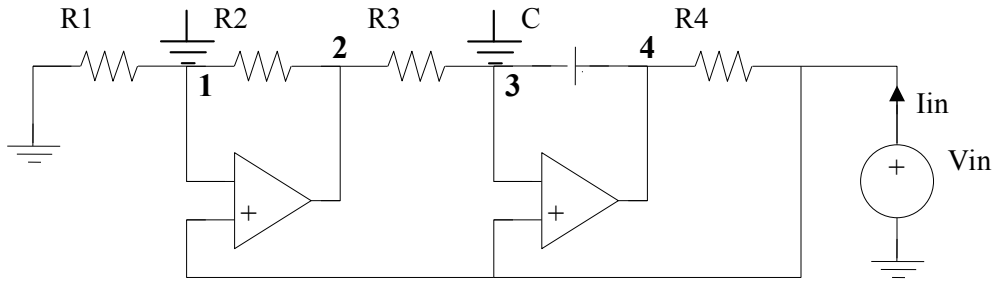


Chapter 10, Solution 89.

Consider the circuit below.



At node 1,

$$\begin{aligned}\frac{0 - V_{in}}{R_1} &= \frac{V_{in} - V_2}{R_2} \\ -V_{in} + V_2 &= \frac{R_2}{R_1} V_{in}\end{aligned}\quad (1)$$

At node 3,

$$\begin{aligned}\frac{V_2 - V_{in}}{R_3} &= \frac{V_{in} - V_4}{1/j\omega C} \\ -V_{in} + V_4 &= \frac{V_{in} - V_2}{j\omega CR_3}\end{aligned}\quad (2)$$

From (1) and (2),

$$-V_{in} + V_4 = \frac{-R_2}{j\omega CR_3 R_1} V_{in}$$

Thus,

$$I_{in} = \frac{V_{in} - V_4}{R_4} = \frac{R_2}{j\omega CR_3 R_1 R_4} V_{in}$$

$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{j\omega CR_1 R_3 R_4}{R_2} = j\omega L_{eq}$$

$$\text{where } L_{eq} = \frac{R_1 R_3 R_4 C}{R_2}$$