

Chapter 9, Solution 49.

Find $v_s(t)$ in the circuit of Fig. 9.56 if the current i_x through the $1\text{-}\Omega$ resistor is $500 \sin(200t) \text{ mA}$.


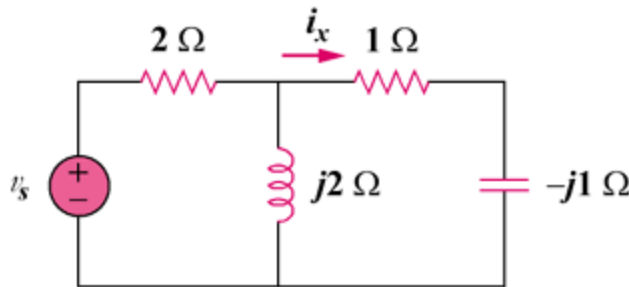


Figure 9.56
For Prob. 9.49.

Solution
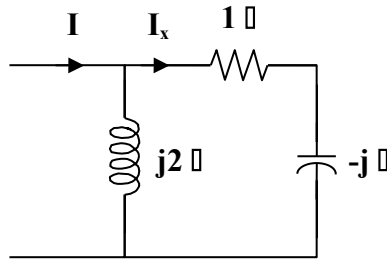
$$\mathbf{Z}_T = 2 + j2 \parallel (1 - j) = 2 + \frac{(j2)(1 - j)}{1 + j} = 4$$



$$\mathbf{I}_x = \frac{j2}{j2 + 1 - j} \mathbf{I} = \frac{j2}{1 + j} \mathbf{I}, \quad \text{where } \mathbf{I}_x = 0.5 \angle 0^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\mathbf{I} = \frac{1 + j}{j2} \mathbf{I}_x = \frac{1 + j}{j4}$$

$$\mathbf{V}_s = \mathbf{I} \mathbf{Z}_T = \frac{1 + j}{j4} (4) = \frac{1 + j}{j} = 1 - j = 1.414 \angle -45^\circ$$

$$v_s(t) = 1.4142 \sin(200t - 45^\circ) \text{ V}$$