

Chapter 6, Solution 32.

In the circuit in Fig. 6.64, let $i_s = 50e^{-2t}$ mA and $v_1(0) = 50$ V, $v_2(0) = 20$ V. Determine: (a) $v_1(t)$ and $v_2(t)$, (b) the energy in each capacitor at $t = 0.5$ s.

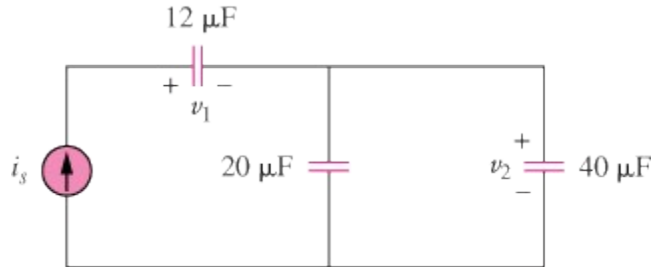


Figure 6.64
For Prob. 6.32.

Solution

$$(a) \quad C_{eq} = (12 \times 60) / 72 = 10\ \mu\text{F}$$

$$v_1 = \frac{10^{-3}}{12 \times 10^{-6}} \int_0^t 50e^{-2t} dt + v_1(0) = -2083e^{-2t} \Big|_0^t + 50 = -2083e^{-2t} + 2133\text{V}$$

$$v_2 = \frac{10^{-3}}{60 \times 10^{-6}} \int_0^t 50e^{-2t} dt + v_2(0) = -416.7e^{-2t} \Big|_0^t + 20 = -416.7e^{-2t} + 436.7\text{V}$$

(b) At $t=0.5$ s,

$$v_1 = -2083e^{-1} + 2133 = 1366.7, \quad v_2 = -416.7e^{-1} + 436.7 = 283.4$$

$$w_{12\mu\text{F}} = \frac{1}{2} \times 12 \times 10^{-6} \times (1366.7)^2 = \underline{11.207\text{ J}}$$

$$w_{20\mu\text{F}} = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-6} \times (283.4)^2 = \underline{803.2\text{ mJ}}$$

$$w_{40\mu\text{F}} = \frac{1}{2} \times 40 \times 10^{-6} \times (283.4)^2 = \underline{1.6063\text{ J}}$$