


Chapter 10, Solution 8.

$$\omega = 200,$$

$$100\text{mH} \longrightarrow j\omega L = j200 \times 0.1 = j20$$

$$50\mu\text{F} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j200 \times 50 \times 10^{-6}} = -j100$$

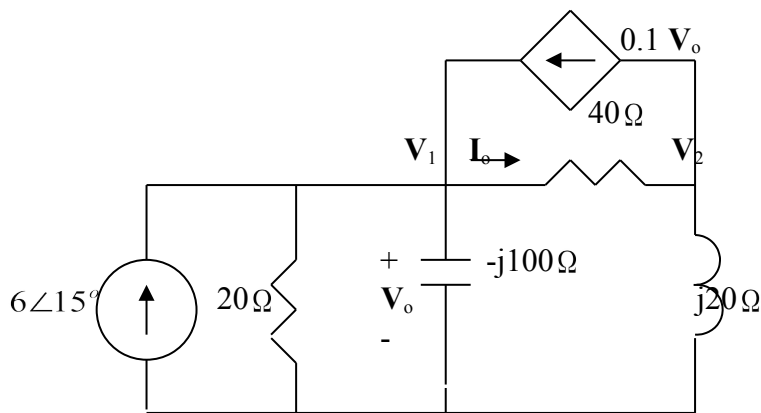The frequency-domain version of the circuit is shown below.



At node 1,

$$6\angle 15^\circ + 0.1V_1 = \frac{V_1}{20} + \frac{V_1}{-j100} + \frac{V_1 - V_2}{40}$$

or

$$5.7955 + j1.5529 = (-0.025 + j0.01)V_1 - 0.025V_2 \quad (1)$$

At node 2,

$$\frac{V_1 - V_2}{40} = 0.1V_1 + \frac{V_2}{j20} \longrightarrow 0 = 3V_1 + (1 - j2)V_2 \quad (2)$$

From (1) and (2),

$$\begin{bmatrix} (-0.025 + j0.01) & -0.025 \\ 3 & (1 - j2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (5.7955 + j1.5529) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad AV = B$$

Using MATLAB,

$$V = \text{inv}(A)*B$$

leads to $V_1 = -70.63 - j127.23$, $V_2 = -110.3 + j161.09$

$$I_o = \frac{V_1 - V_2}{40} = 7.276 \angle -82.17^\circ$$

Thus,

$$\underline{i_o(t) = 7.276 \cos(200t - 82.17^\circ) \text{ A}}$$