

### Chapter 9, Solution 64.

Find  $\mathbf{Z_T}$  and  $\mathbf{I}$  in the circuit shown in Fig. 9.71.

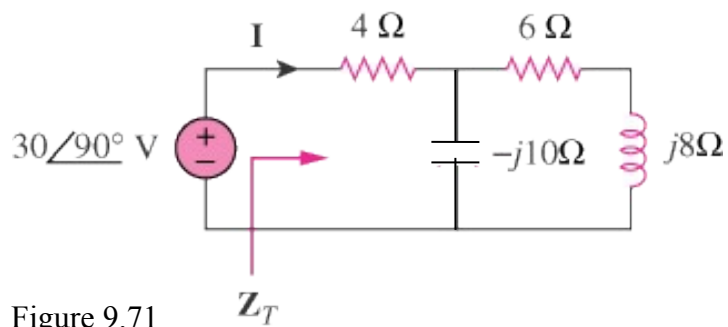


Figure 9.71  
For Prob. 9.64.

### Solution

$$\mathbf{Z_T} = 4 + \frac{-j10(6 + j8)}{6 - j2} = \underline{19 - j5\Omega}$$

$$\mathbf{I} = \frac{30\angle 90^\circ}{\mathbf{Z_T}} = -0.3866 + j1.4767 = \underline{1.527\angle 104.7^\circ \text{ A}}$$

$$\mathbf{Z_T} = (19 - j5) \Omega$$

$$\mathbf{I} = 1.527\angle 104.7^\circ \text{ A}$$