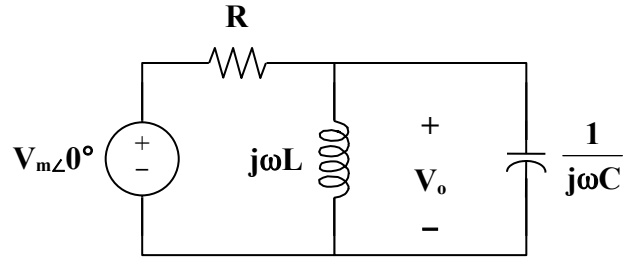


Chapter 10, Solution 20.

The circuit is converted to its frequency-domain equivalent circuit as shown below.



$$\text{Let } Z = j\omega L \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{\frac{L}{C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}$$

$$V_o = \frac{Z}{R + Z} V_m = \frac{\frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}}{R + \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}} V_m = \frac{j\omega L}{R(1 - \omega^2 LC) + j\omega L} V_m$$

$$V_o = \frac{\omega L V_m}{\sqrt{R^2 (1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 L^2}} \angle \left(90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R(1 - \omega^2 LC)} \right)$$

If $V_o = A \angle \phi$, then

$$A = \frac{\omega L V_m}{\sqrt{R^2 (1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 L^2}}$$

$$\text{and } \phi = 90^\circ - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R(1 - \omega^2 LC)}$$